一、估算+静态分析

利用分析仪 XIV1 测实际的方法倍数

数据记录

I_{BQ}=9.333uA V_{CEQ}=8.251V I_{CQ}=1.685mA

放大倍数 β =I_{CQ}/I_{BQ}=180.54

数据记录

I_{BQ}=47.723uA V_{CEQ}=6.288V I_{CQ}=8.712mA

计算 β =I_C/I_B=182.55 可以看出和之前算的相差不大

估算法的结果展示

I_{BQ}=VCC-0.7/300k=47.667uA

I_{CQ}= β I_{BQ}=8.606mA

V_{CEQ}=V2-I_{CQ}(R1)=6.394V

可以看到，仿真结果与估算值以及三极管预设参数很接近，说明通过估算法设置静态工作点是比较准确的，三极管处于放大状态

二、测试仪，观察静态工作点的位置

三、示波器

-4.204/39.800*1000=-105.62