姓名：　　学号：　　专业：　　成绩：

1. 状态机分析（16 分）


请根据题 1 图有限状态机（FSM）填写 ROM 里面的内容（十六进制）。输入 A 和 B 是同步的，状态是根据数字顺序赋值如状态 S4 为 $Q_2Q_1Q_0=100_2$。采用十六进制方式填写 ROM 里面内容。

Adress	Data
0 1	
2 3	
4 5	
6 7	


Adress	Data
8 9	
A B	
C D	
E F	

Adress	Data
10 11	
12 13	
14 15	
16 17	

Adress	Data
18 19	
1A 1B	
1C 1D	
1E 1F	

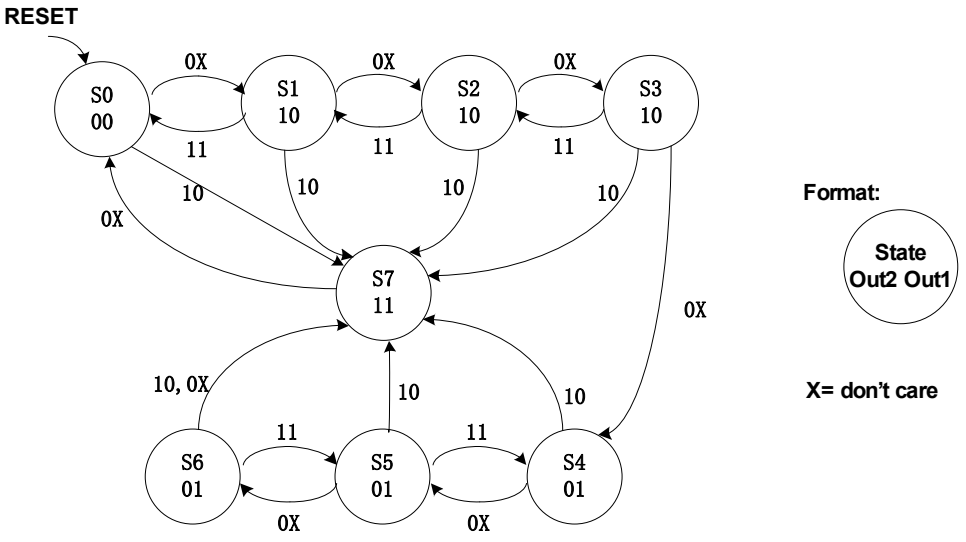


题 1 图

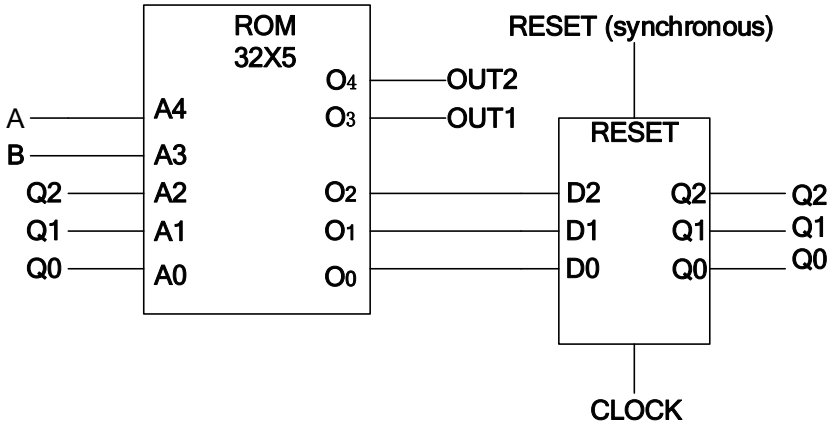

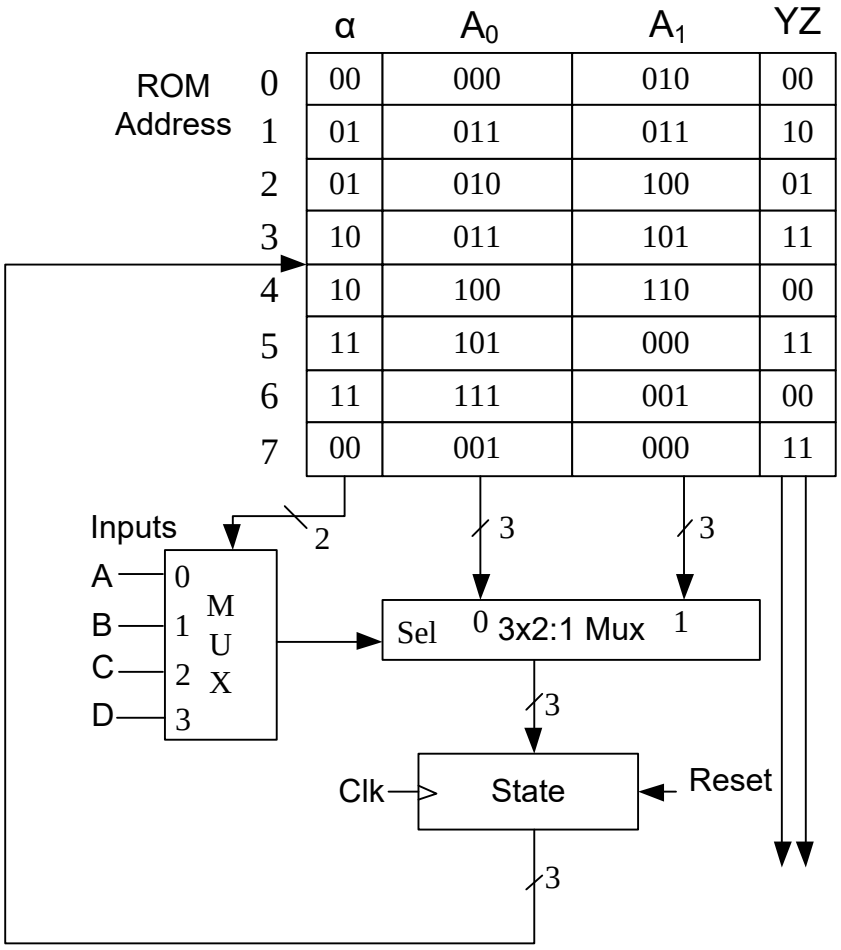2. 控制器分析（14 分）

如题 2 图所示的控制器实现的电路框图和只读存储器中的内容。请画出此控制器实现的有限状态机。



题 2 图